

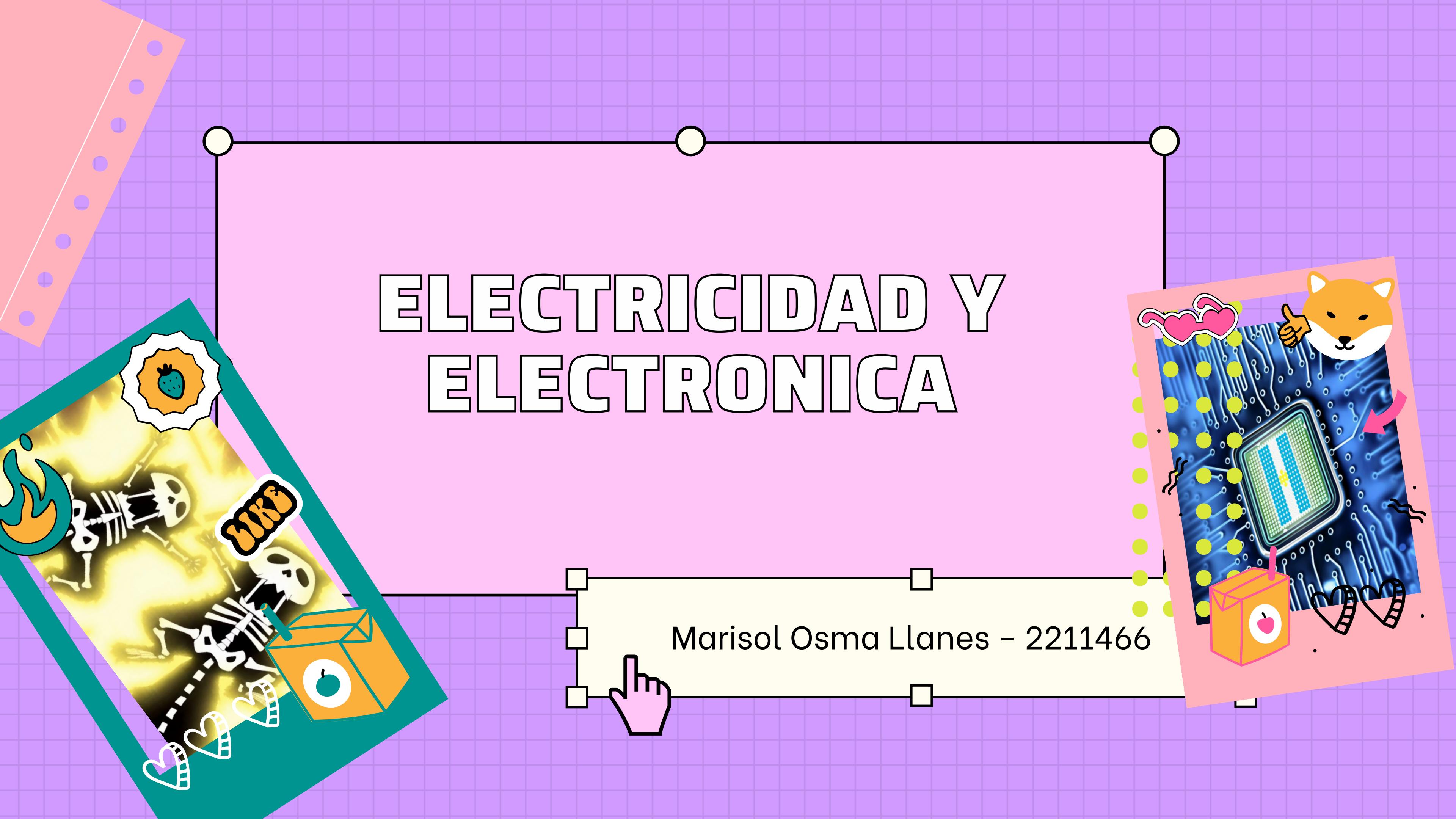


ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

Marisol Osma Llanes - 2211466

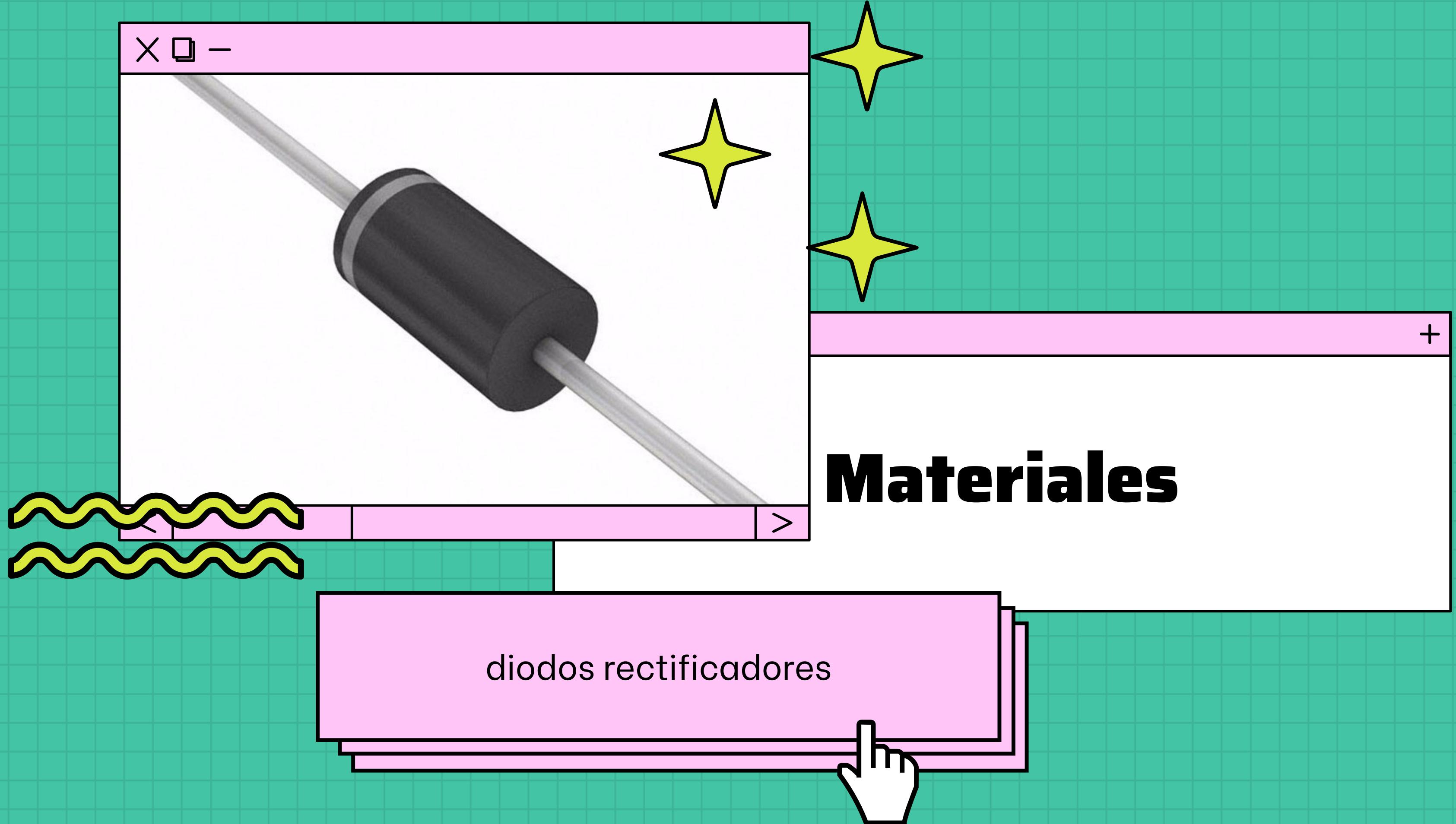


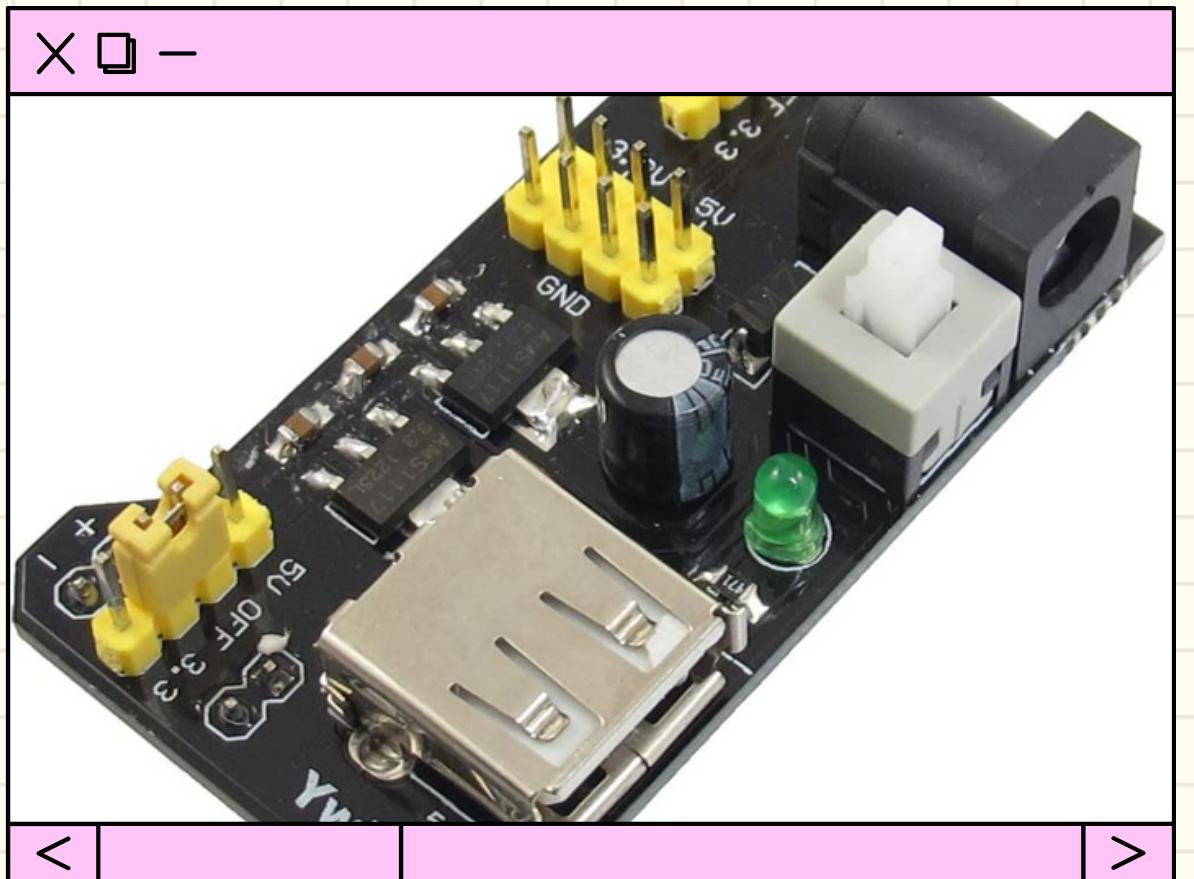







Fuente con 9v y
Configuración fuente de
alimentación para
protoboard

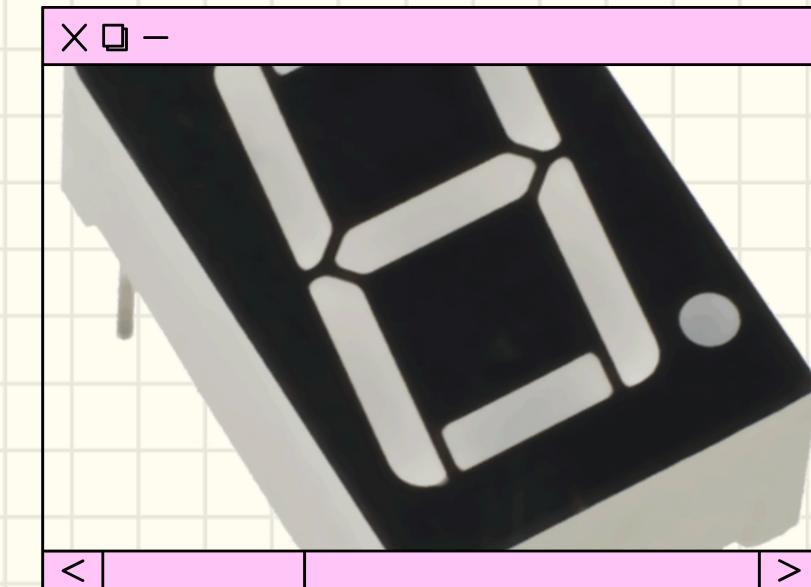Configuramos una fuente de
alimentación para protoboard
que admite voltajes entre 5 y
3.3v.



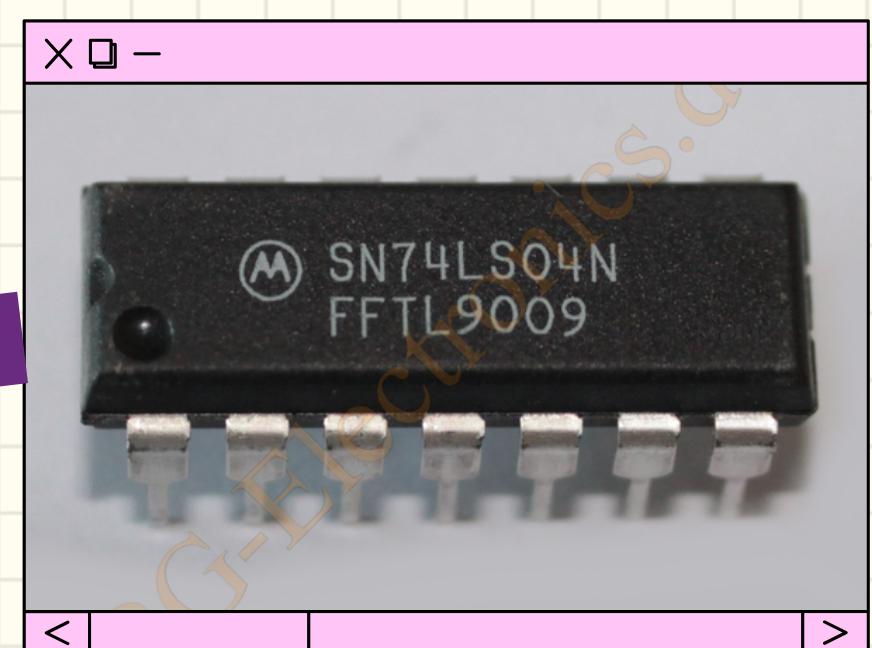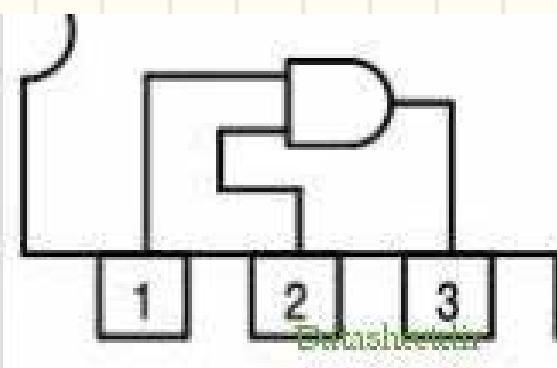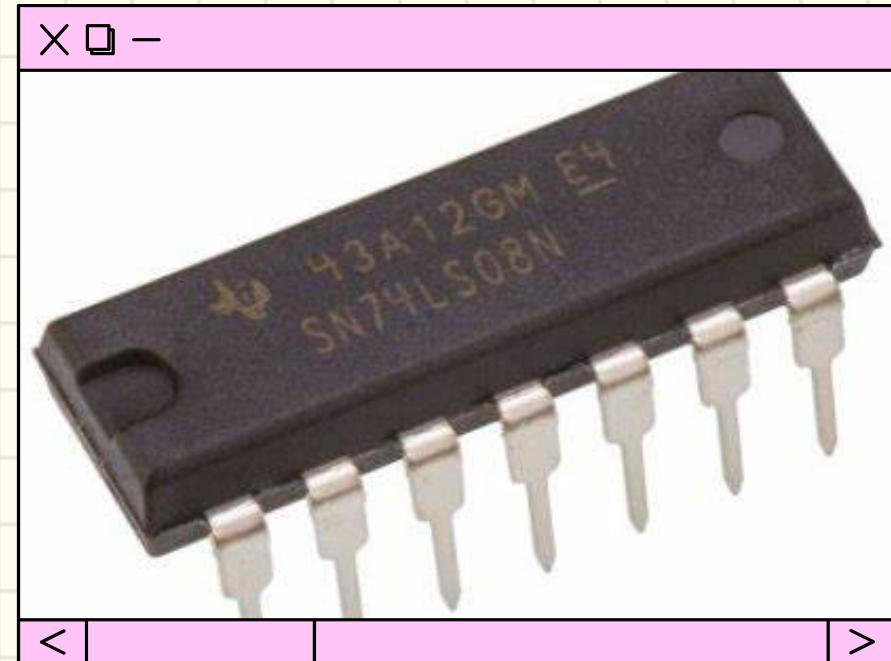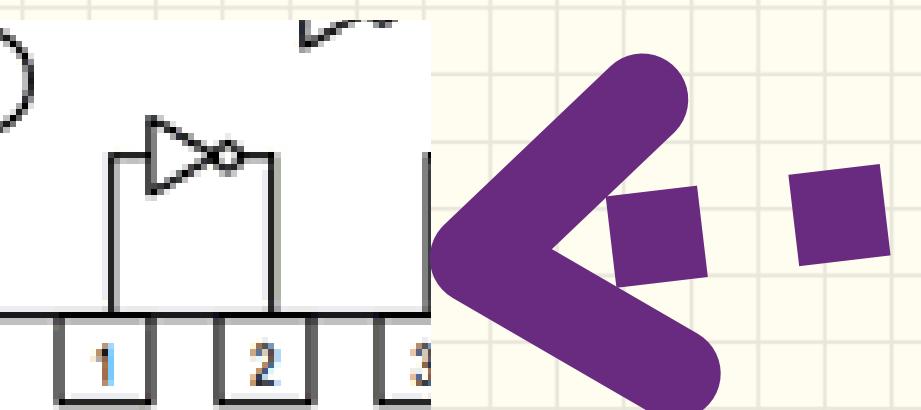
Led 7 Segmentos
(cátodo común)
pantalla digital para
mostrar el número
encendido por el circuito.





Por: Marisol Osma Llanes

X ☐ -

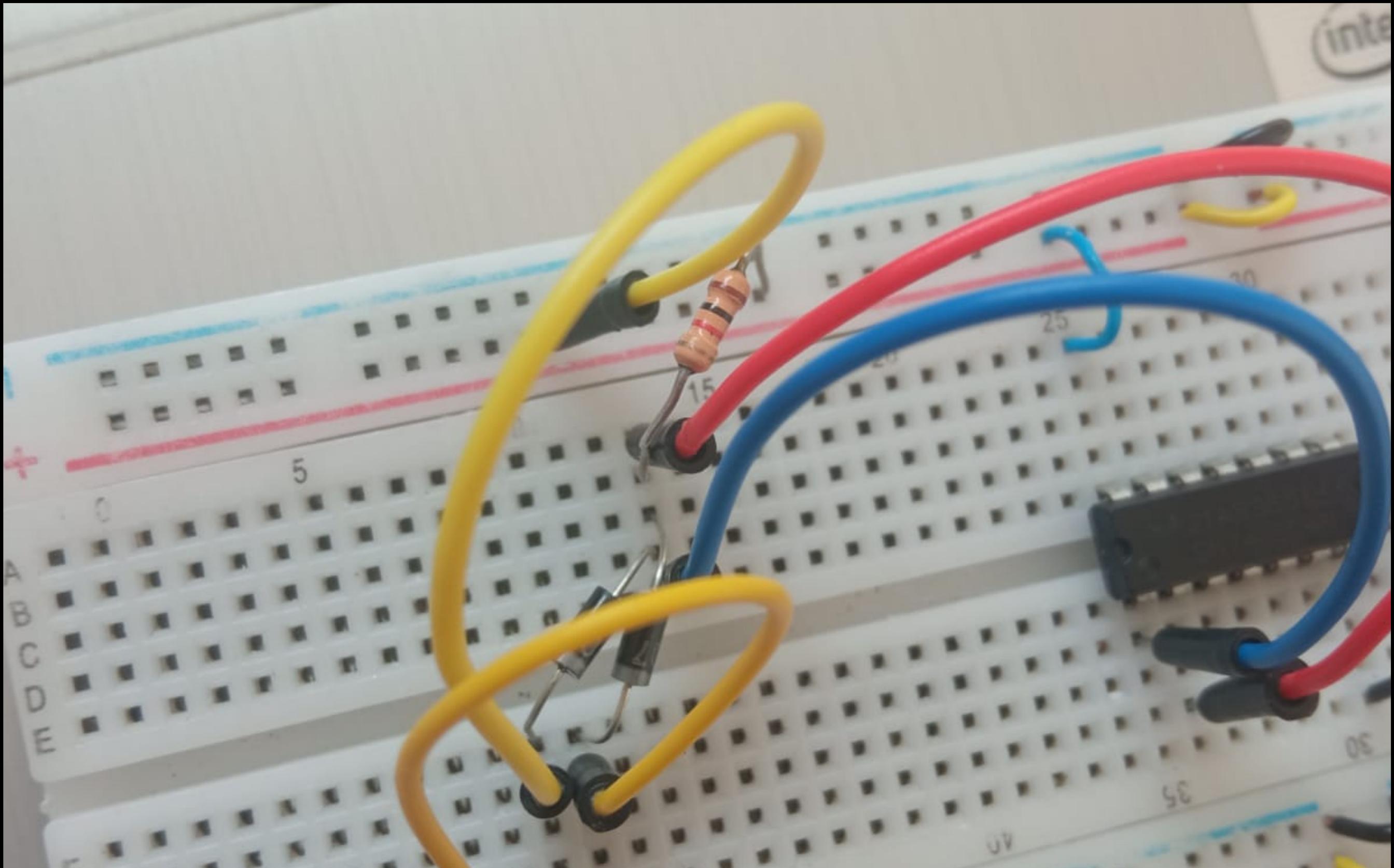


<

Por: Marisol Osma Llanes




>




X □ -

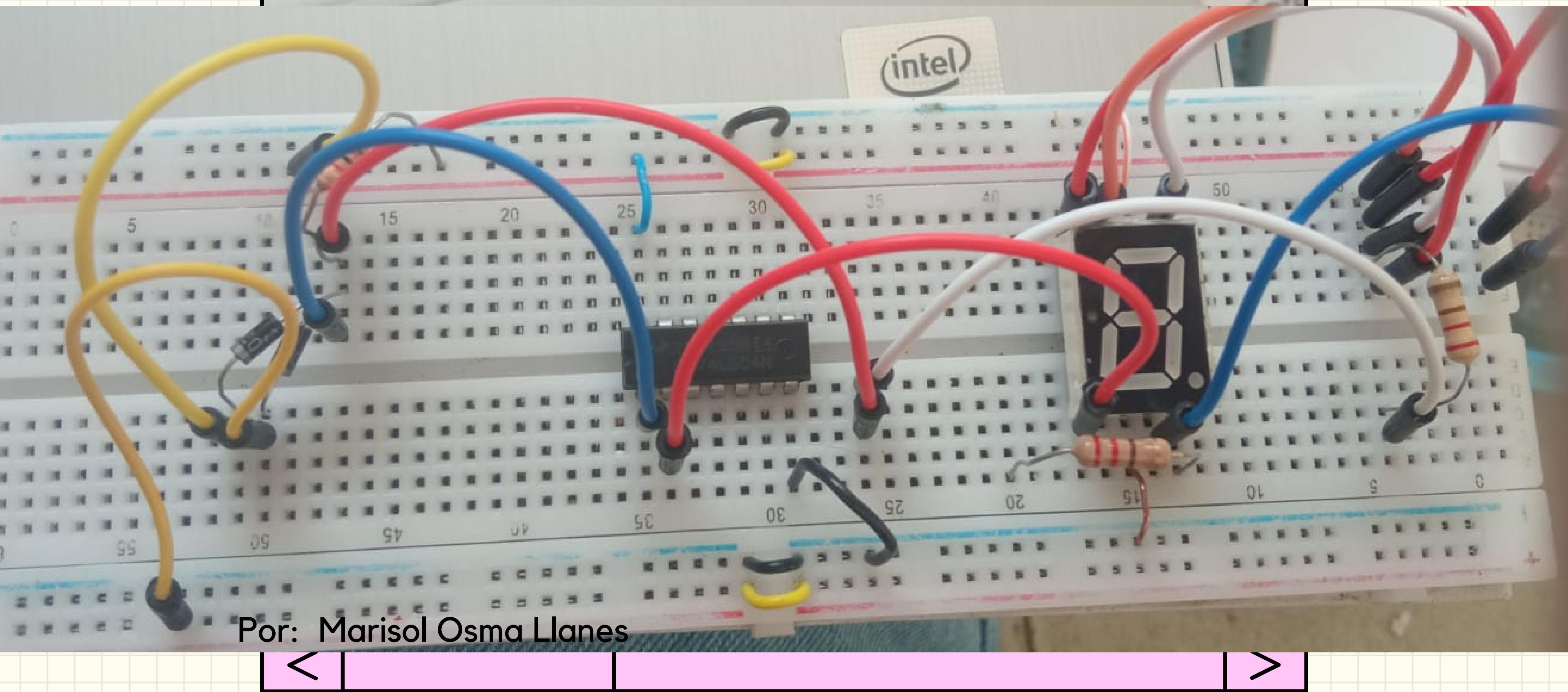



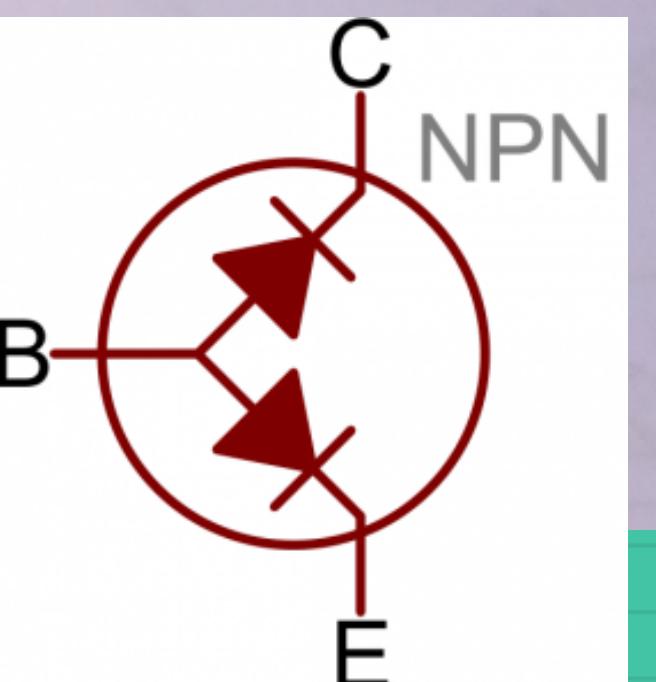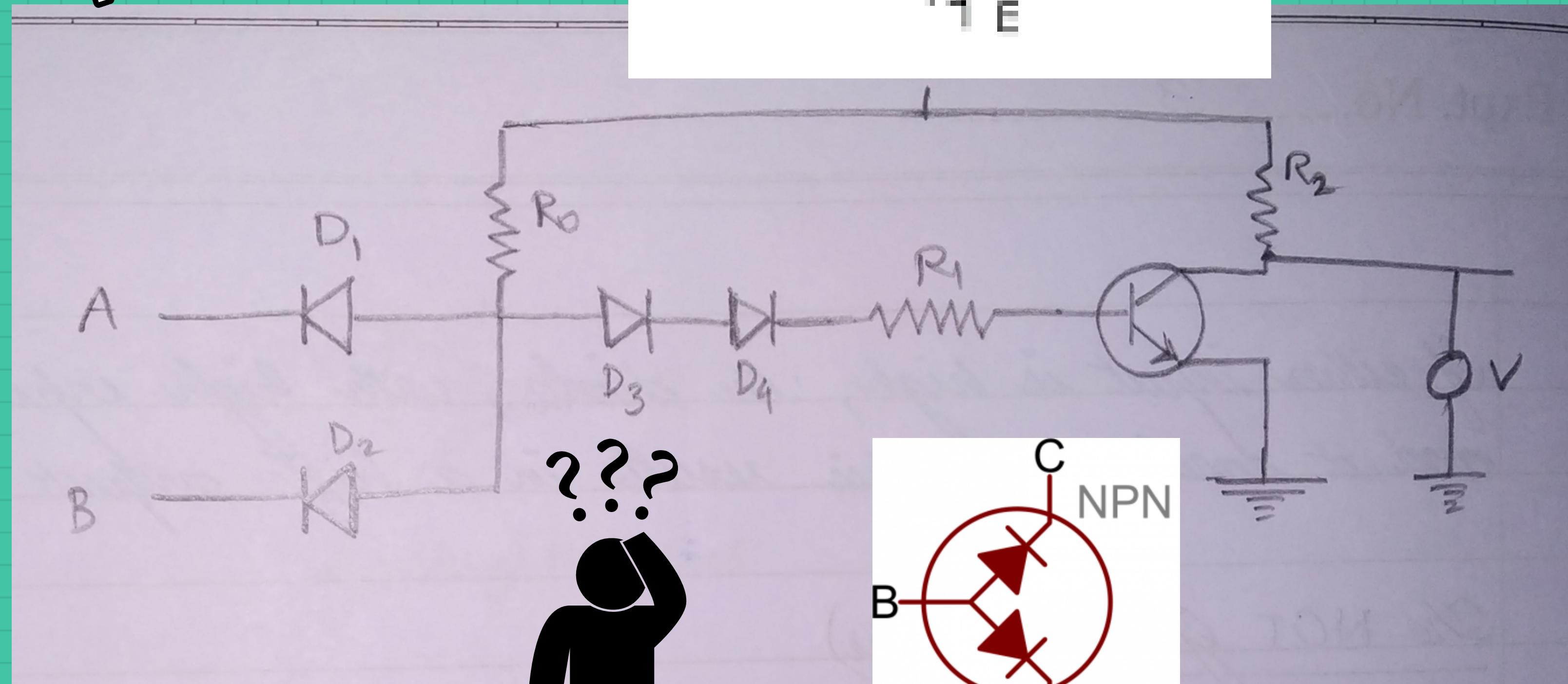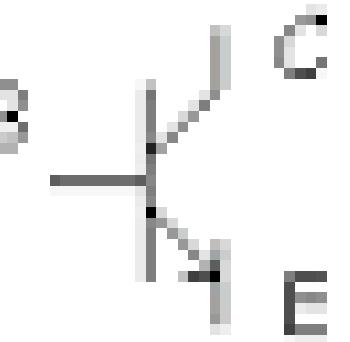

Por: Marisol Osma Llanes

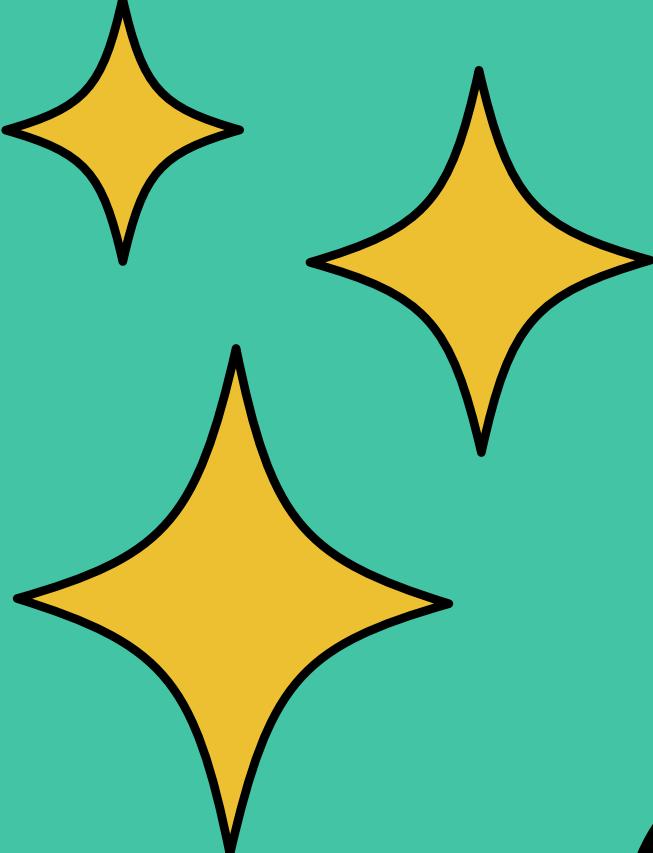

Marisol Osma Llanes

Gracias



Código: 2211466

